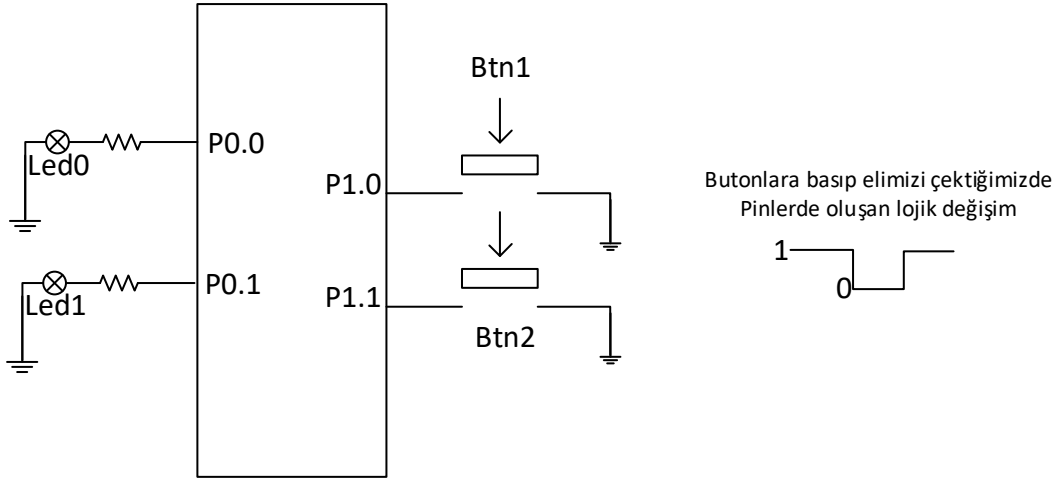


Çalışma Soruları 4



1. Portların başlangıçtaki durumları hep lojik 1'dir. Başlangıçta tüm ledleri söndürünüz.

Btn1 butonuna basılıp-çekildiğinde (p1.0=1_0_1) led0 yakınız.

2. Eğer Btn1 butonuna basılıp-çekildiğinde (p1.0=1_0_1) led0 yakınız ve led1 söndürünüz, eğer Btn2 butonuna basılıp-çekildiğinde led1 yakınız ve led0 söndürünüz.

3. Btn1 butonuna arka arkaya iki kez basılıp-çekilmişse Led0 ledini yakınız.

4. Bu biraz ters bir soru:

Btn1 basık iken (lojik 0'da iken), btn2 basılıp-çekilirse led0 ledini yakınız. Aksi halde ledler sönük kalsın.